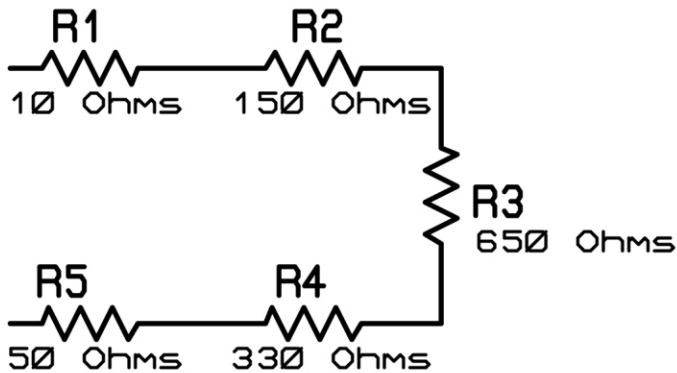


Ejercicios de Resistencia Total


Mundo Electrónica

Hallar la resistencia total de cada circuito:


1-




2-

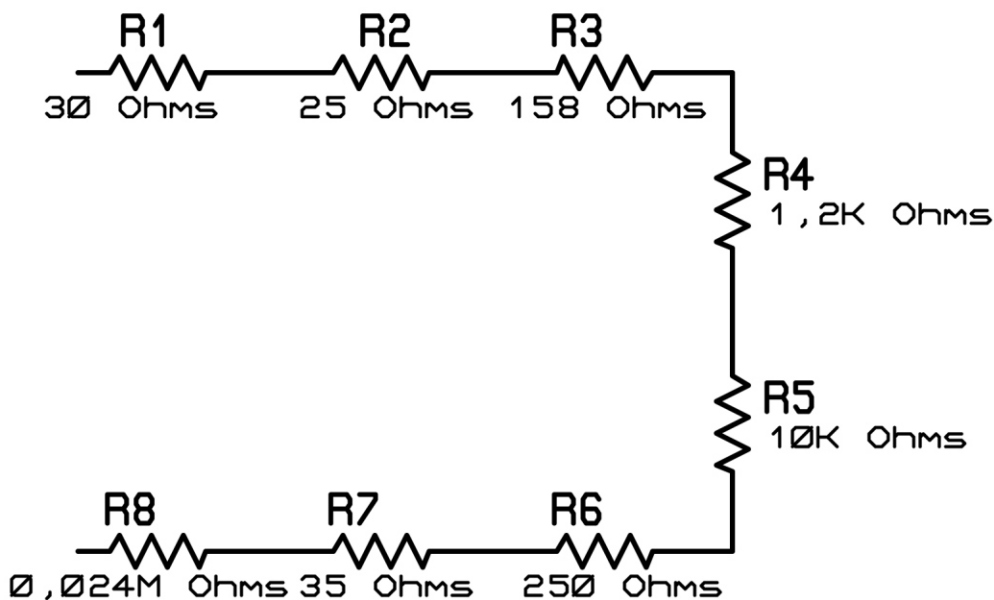


3-

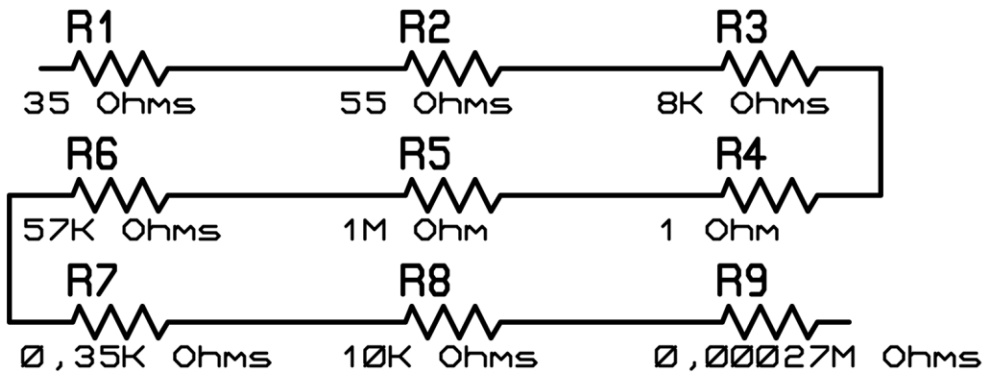

4-

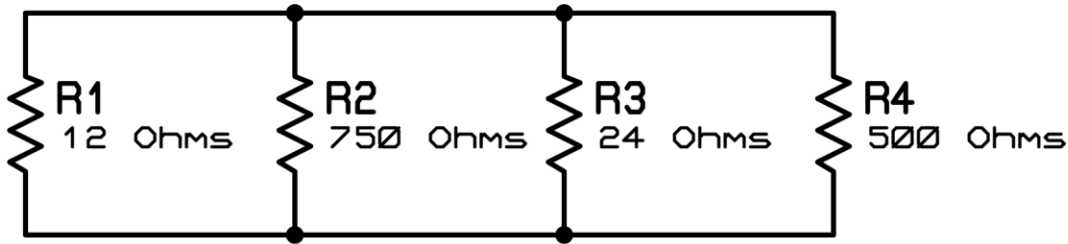

5-

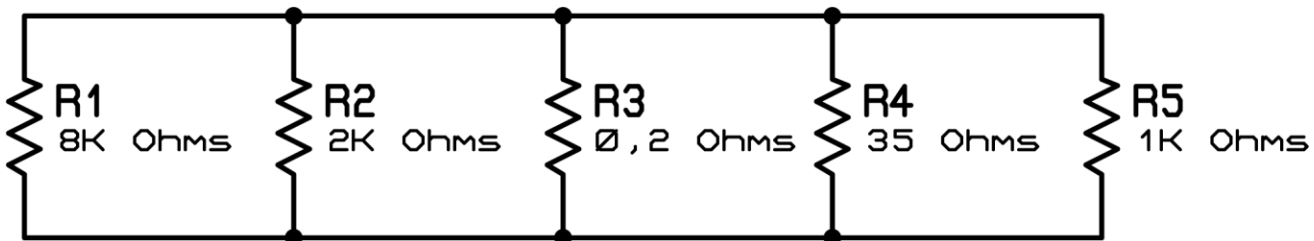

6-

