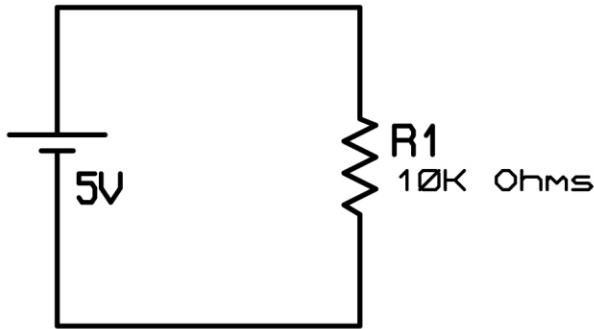


Ejercicios de Ley de Ohm


Mundo Electrónica

Hallar la variable que se le es pedida (I, V, R) :


I=?




R=?

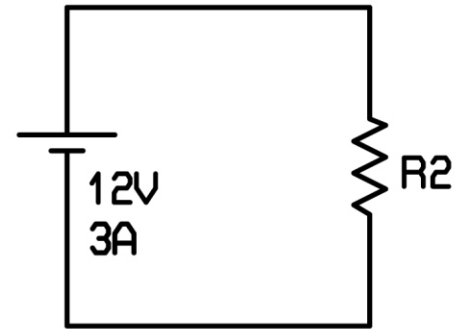


V=?

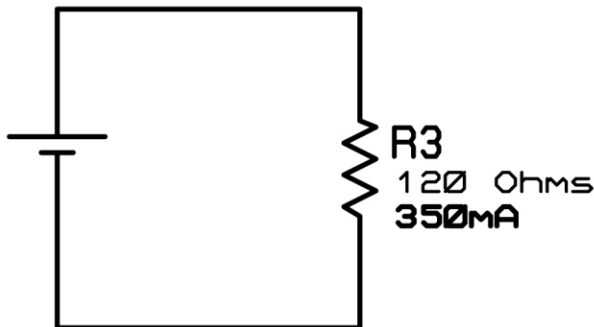

I=?

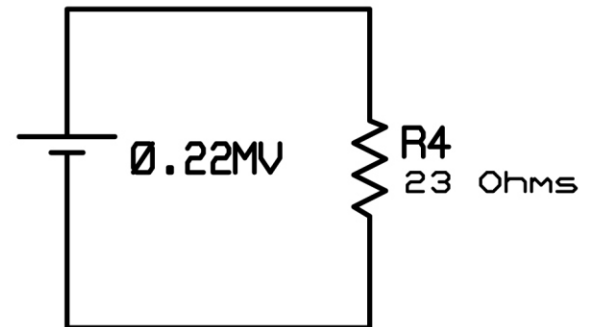

V=?

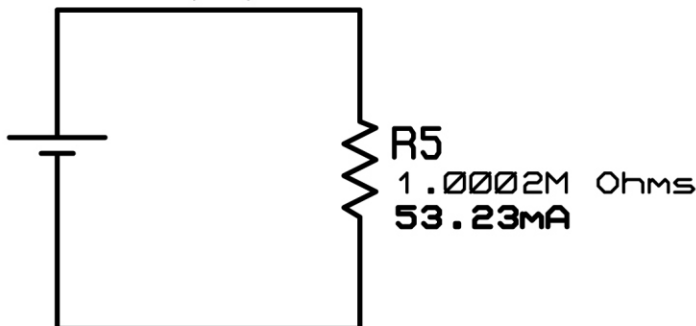

R=?

